

## BASİT BİR DC DEVRE YAPIMI


Bu projenin amacı bazı dirençler için basit bir devre oluşturmak ve devrenin aksesuarlarını detaylandırmaktır.

### DEVREYİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ MELZEMELER :

- POWER (+5V).
- GNR.
- TWO (1K) RESİSTOR .
- ONE (4.7K) RESİSTOR .
- ONE (10K) RESİSTOR.
- AND SOME WİRE TO CONNECT THE RESİSTORS AND POWER TOGETHER.

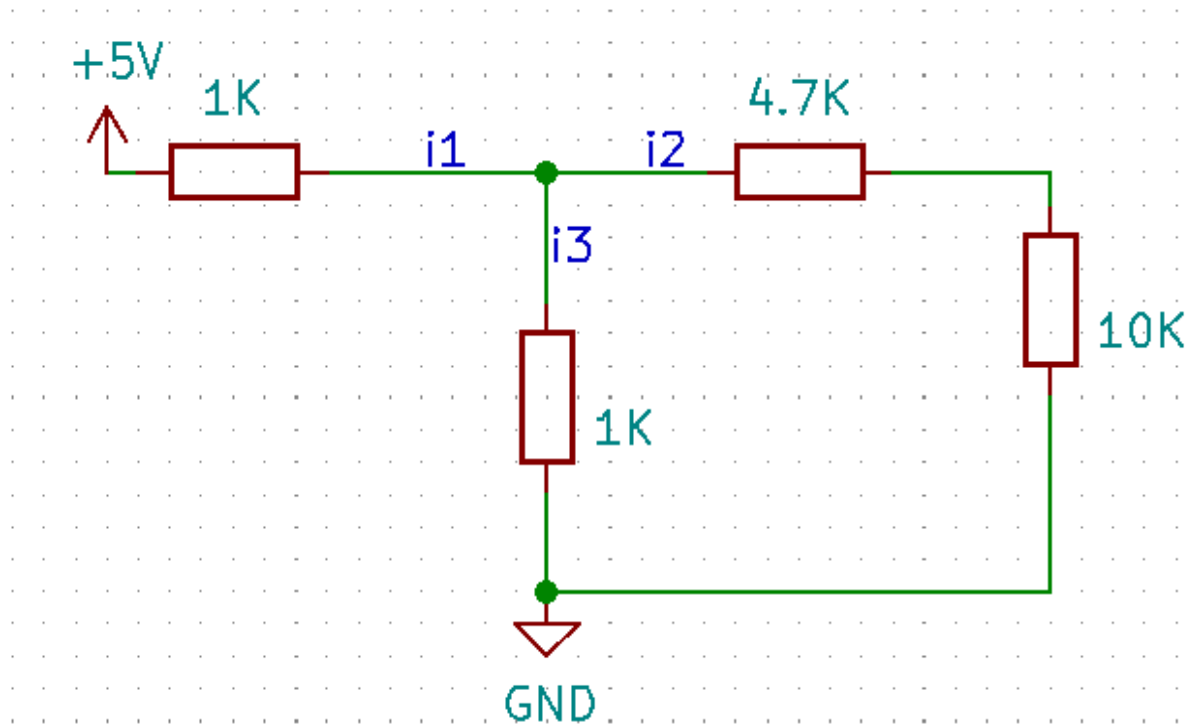
### SOME İNFORMATION ABOUT CİRCUİT FORM :

In this electrical circuit, there is a resistor connected to the power source directly, which is the 1k, and here the wire branches into two wires, and we connect one of the resistances with a strength of 1k, then with the other wire we connect the other two resistors of 4.7k




1.1 diagram of the circuit.

IMAGE OF THE CIRCUIT SIMULATION ON SOME SIMULATION PROGRAMS :

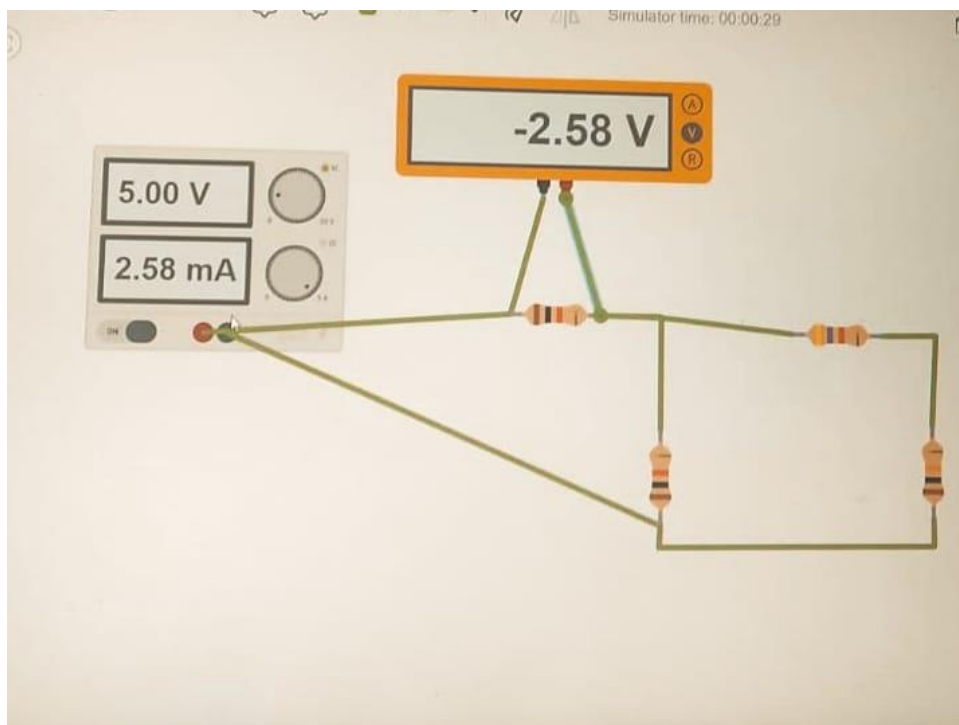


## 1.2 TINKERCAD PROGRAM .

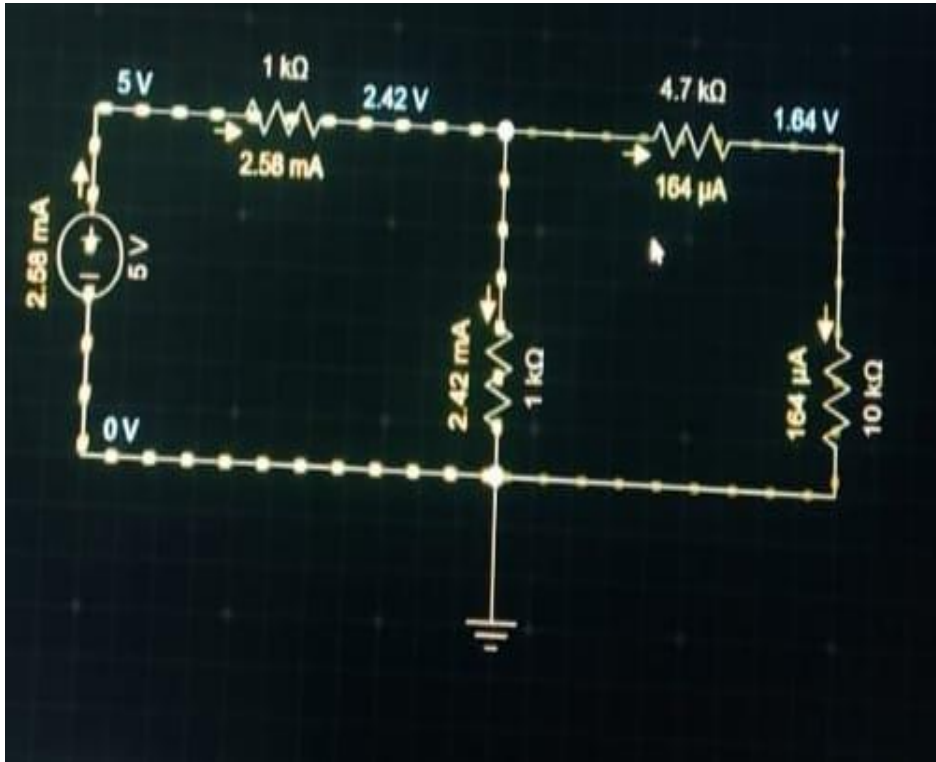

## 1.3 EVERYCURCUİT PROGRAM .
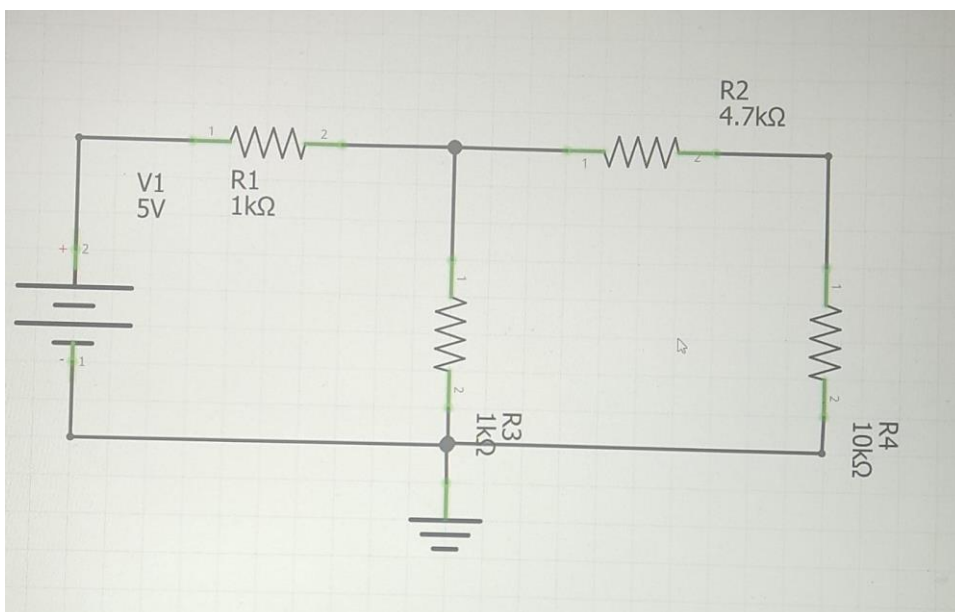
### CURCUİT DİYAGRAM ON FRİZİNG PROGRAM :



## SOME RESULTS OF CIRCUIT ANALYSIS ON SIMULATION PROGRAMS :

	V <sub>1K</sub>	V <sub>1K</sub>	V <sub>4.7K</sub>	V <sub>10K</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>
EL İLE Hesa plana n	2.604 V	2.396V	0.982V	2.09V	2.604A	- 0.209A	2.396A
LtSpi ce	-2.6V	2.4V	0.94V	2V	-2.6mA	0.2mA	2.4mA
PROT EUS	- 20.66 0nV	- 46.82n V	14.97n V	- 31.85n V	5nA	3.185n A	- 46.82n A
Kicad	- 2.311 V	2.4V	13.65n V	- 256.54 3mA	4.13m A	0.4mA	2.756 mA
TİNK ERCA D	-2.6v	-2.42V	- 773mV	-1.64V	5.34 mA	-0.2A	-5A
EVER YCİRC UİT	2.42V	0.78v	1.64V	1.64V	2.58A	1.64Mi KRO.A	2.42m A
Multi metr e	—	—	—	—	—	—	—

